GuyAI
מבית GOOL בגרויות

סוג הבחינה: בחינת גמר ממלכתית
מועד הבחינה: קיץ 2022 מועד ב'
סמל השאלון: 97100
קובץ: תשובות סופיות

תורת החשמל ואלקטרוניקה

הנדסת אלקטרוניקה · הנדסאים וטכנאים

הוראות

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 9 שאלות. יש לענות על 5 שאלות מתוכן. שאלות 1-5: יש לבחור 3 שאלות. שאלות 6-9: יש לבחור 2 שאלות. השיבו עליהן וכתבו את התשובות במחברת הבחינה. כל השאלות שוות בערכן, ערך כל שאלה: 20 נקודות. סה"כ 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר בשימוש: 1. מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית). 2. נוסחאון שיצורף ע"י מה"ט.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבחינה ריק. בסיום המבחן יש לרשום בעמוד זה את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן בעמוד זה. לא ייבדקו תשובות עודפות. 3. יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה **בעט בלבד**, בכתב יד ברור. 4. יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש ולציין את מספר השאלה ואת הסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה עצמה. 5. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לכתוב את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 6. יש להציג פתרון מלא ומנומק, כולל חישובים לפי הצורך. תשובה מלאה היא תשובה מנומקת בחישוב או במילים או באיור ובה דיון קצר. בסעיף שאלה שבו נדרש חישוב, תשובה מלאה היא תשובה שבה מוצג הביטוי המתמטי שלפיו יעשה החישוב, הערכים המוצבים בביטוי, ותוצאת החישוב מוצגת באמצעות מספר ויחידות. - כל מספר, המוצב בביטוי מתמטי, חייב להיות תוצאה של חישוב קודם או נתון המופיע בגוף השאלה. - אין השימוש במחשבון פוטר מהצורך להציג את מצב הערכים בביטוי המתמטי. 7. אם לדעתכם חסר נתון בשאלה, יש לציין זאת ולהוסיף נתון מתאים שיאפשר להמשיך בפתרון השאלה, נמקו את הבחירה.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

תשובות סופיות

שאלה 1

א. $V_{th} = 5\,\text{V}$ (הדק a חיובי), $R_{th} = 25\,\text{k}\Omega$

ב. $R_L = 8.333\,\text{k}\Omega$, $l \approx 37.4\,\text{m}$

שאלה 2

א. $V_a = 30\,\text{V}$, $V_b = 25\,\text{V}$

ב. $P_{V_1} = 144\,\text{mW}$, $P_{V_2} = 100\,\text{mW}$, $P_{V_3} = 549\,\text{mW}$ - שלושתם מקורות (מוסרים הספק)

שאלה 3

א. $\bar{I}_N = 6.223\angle 16.34^\circ\,\text{A}$, $Z_N = 8\angle -12.68^\circ = 7.805 - j1.756\,\Omega$

ב. $Z_L = Z_N^* = 7.805 + j1.756\,\Omega = 8\angle 12.68^\circ\,\Omega$

ג. $P_{max} \approx 79.4\,\text{W}$

שאלה 4

א. $\bar{I} = 13.36\angle 116.57^\circ\,\text{A}$

ב. $\bar{V} = 13.66\angle 28.73^\circ\,\text{V}$

ג. $P \approx 1793\,\text{W}$

ד. קיבולי - הזרם מקדים את המתח ב- 26.57°

שאלה 5

א. $V_{avg} = 6\,\text{V}$

ב. $V_{rms} = \sqrt{39} \approx 6.245\,\text{V}$

ג. $P = 0.39\,\text{W}$

שאלה 6

א. $t_1 = \tau_1 \ln\frac{15}{7} \approx 208\,\mu\text{s}$ ($\tau_1 = 273\,\mu\text{s}$)

ב. $0 \to 8\,\text{V}$ עד $t_1 = 208\,\mu\text{s}$ ($\tau_1 = 273\,\mu\text{s}$, אסימפטוטה $15\,\text{V}$); אחר כך $8 \to 14.67\,\text{V}$ עם $\tau_2 = 334.6\,\mu\text{s}$

שאלה 7

א. $7.80\,\Omega \le R \le 33.6\,\Omega$

ב. $\frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} \cdot 100 = \frac{2}{35} \cdot 100 \approx 5.71\%$

שאלה 8

א. $R_{DS} = 2\,\Omega$

ב. $R \approx 83.3\,\Omega$

ג. $V_{DS} \approx 0.06\,\text{V} < V_{GS} - V_T = 2.5\,\text{V}$ - מצב אוהמי

שאלה 9

9.1 ג - $V_o = 100\,\text{V}$, $\tau = 5\,\text{ms}$

9.2 ג - $20\,\text{k}\Omega$

9.3 ג - $0.8333\,\text{k}\Omega$

9.4 א - $V_o = \frac{V_i}{2}$ עד $|V_i| = 8\,\text{V}$, הגבלה ב- $\pm 4\,\text{V}$

9.5 ד - $7.5\,\Omega$

כל מבחני מה"ט עם פתרונות מלאים: www.guyai.co.il/mahat