GuyAI
מבית GOOL בגרויות

סוג הבחינה: בחינת גמר ממלכתית
מועד הבחינה: אביב 2024 מועד א' – 2
סמל השאלון: 97110
קובץ: תשובות סופיות

אלקטרוניקה ספרתית ומערכות ספרתיות

הנדסת אלקטרוניקה · הנדסאים וטכנאים

הוראות

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 11 שאלות. יש לענות על 5 שאלות מתוכן. השיבו עליהן וכתבו תשובות במחברת הבחינה. כל השאלות שוות בערכן, ערך כל שאלה: 20 נקודות. סה"כ: 100 נקודות. ענו על חמש מתוך השאלות 1-12, ערך כל שאלה 20 נקודות.

ג. חומר עזר מותר בשימוש: 1. מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית). 2. נוסחאון שיצורף ע"י מה"ט.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבחינה ריק. בסיום המבחן יש לרשום בעמוד זה את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן בעמוד זה. לא ייבדקו תשובות עודפות. 3. יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה בעט בלבד, בכתב יד ברור. 4. יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש ולציין את מספר השאלה ואת הסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה עצמה. 5. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לכתוב את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 6. יש להציג פתרון מלא ומנומק, כולל חישובים לפי הצורך. תשובה מלאה היא תשובה מנומקת בחישוב או במילים או באיור ובה דיון קצר. 7. בסעיף שאלה שבו נדרש חישוב, תשובה מלאה היא תשובה שבה מוצג הביטוי המתמטי שלפיו יעשה החישוב, הערכים המוצבים בביטוי, ותוצאת החישוב מוצגת באמצעות מספר ויחידות. - כל מספר, המוצב בביטוי מתמטי, חייב להיות תוצאה של חישוב קודם או נתון המופיע בגוף השאלה. - אין השימוש במחשבון פוטר מהצורך להציג את מצב הערכים בביטוי המתמטי. 8. אם לדעתכם חסר נתון בשאלה, יש לציין זאת ולהוסיף נתון מתאים שיאפשר להמשיך בפתרון השאלה, נמקו את בחירתכם.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

תשובות סופיות

שאלה 1

א. $101 = (65)_{16} = (1100101)_2 = (145)_8$;
$(312)_8 = 202 = (\mathrm{CA})_{16} = (11001010)_2$;
$15.125 = (\mathrm{F}.2)_{16} = (1111.001)_2 = (17.1)_8$

ב. $(10010)_{SM} = -2 = (11110)_{2C}$

שאלה 2

א. $f = (A + \overline{C})(\overline{A} + C)$; מימוש NOR-NOR עם שני מהפכי NOR

ב. $\overline{f} = (\overline{A} + \overline{C})(A + C)$, $f = \overline{(\overline{A} + \overline{C})(A + C)}$; NOR-NOR ועוד NOR כמהפך

שאלה 3

א. $f = \sum(1, 3, 4, 7)$

ב. $I_1 = I_3 = I_4 = I_7 =' 1'$, $I_0 = I_2 = I_5 = I_6 =' 0'$;
$S_2 = A,\ S_1 = B,\ S_0 = C$

שאלה 4

א. חוג ראשי $0 \to 1 \to 3 \to 4 \to 7 \to 5 \to 2 \to 0$; מצב צדדי $4 \to 6$

ב. $Q \to \mathrm{AND} \to \mathrm{OR} \to D$; $f_{max} = \frac{1}{45\,\mathrm{ns}} = 22.22\,\mathrm{MHz}$

שאלה 5

א. החוג $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$; $0,7 \to 1$, $5 \to 3$, $4 \to 6$; הטבלה בפתרון

ב. $J_2 = Q_1 Q_0$, $K_2 = Q_0 + \overline{Q_1}$, $J_1 = Q_0$, $K_1 = Q_2 + Q_0$, $J_0 = \overline{Q_2} + \overline{Q_1}$,
$K_0 = \overline{Q_2}$

שאלה 6

א. $OUT = \overline{\overline{ABC} + \overline{D}}$ (NOR של NAND3 ושל $\overline{D}$)

ב. $OUT = A \cdot B \cdot C \cdot D$

שאלה 7

א. $\tau = 1.4286\,\mathrm{ms}$; עלייה ל- $2.153\,\mathrm{V}$ ב- $2\,\mathrm{ms}$, ירידה ל- $-1.622\,\mathrm{V}$ ב- $4\,\mathrm{ms}$, ודעיכה לאפס

ב. $t_1 \approx 3.08\,\mathrm{ms}$ ו- $t_2 \approx 5.68\,\mathrm{ms}$

שאלה 8

א. ממיר A/D בשיטת שיפוע כפול; V_A שלילי; במשווה: יציאת האינטגרטור ל- $+$, אדמה ל- $-$

ב. $C = 50\,\mu\text{F}$

ג. $V_{INT,max} = 4\,\text{V}$; $T_2 = 40\,\text{ms}$, זמן המרה כולל $140\,\text{ms}$; תצוגה 40000

שאלה 9

א. הנגדים הטוריים $R = 5\,\text{k}\Omega$, הנגדים האנכיים $2R = 10\,\text{k}\Omega$, ונגד הסיום לאדמה $R = 5\,\text{k}\Omega$ (בטור עם R - יחד $2R$)

ב. $V_{ref} = -2.5\,\text{V}$

ג. $V_o = 4.84375\,\text{V}$

ד. להוסיף חוליה אחת (b_6) לסולם - ממיר של 6 סיביות

שאלה 10

א. משווה לא הופך עם היסטרזיס: $V_{LH} = 2.606\,\text{V}$, $V_{HL} = 1.091\,\text{V}$, מוצא 0 או $5\,\text{V}$

ב. $V_o = 5\,\text{V}$ בין 2.606 ל- $6.909\,\text{ms}$ ובין 10.606 ל- $14.909\,\text{ms}$, ואחרת 0

שאלה 11

11.1. ג. יגדל פי 8

11.2. ד. 255 משווים

11.3. ב. 8 סיביות

11.4. ד. 5

כל מבחני מה"ט עם פתרונות מלאים: www.guyai.co.il/mahat