GuyAI
מבית GOOL בגרויות

סוג הבחינה: בחינת גמר ממלכתית
מועד הבחינה: אביב 2025 מועד א'
סמל השאלון: 97110
קובץ: תשובות סופיות

אלקטרוניקה ספרתית ומערכות ספרתיות

הנדסת אלקטרוניקה · הנדסאים וטכנאים

הוראות

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 9 שאלות. יש לענות על 5 שאלות מתוכן. השיבו עליהן וכתבו תשובות במחברת הבחינה. כל השאלות שוות בערכן, ערך כל שאלה: 20 נקודות. סה"כ: 100 נקודות. ענו על חמש מתוך השאלות 1-9, ערך כל שאלה 20 נקודות.

ג. חומר עזר מותר בשימוש: 1. מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית). 2. נוסחאון המצורף לבחינה.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבחינה ריק. בסיום המבחן יש לרשום בעמוד זה את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות תיבדקנה לפי סדר כתיבתן בעמוד זה. לא תיבדקנה תשובות עודפות. 3. יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה בעט בלבד, בכתב יד ברור. 4. יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש ולציין את מספר השאלה ואת הסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה עצמה. 5. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לכתוב את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 6. יש להציג פתרון מלא ומנומק, כולל חישובים לפי הצורך. תשובה מלאה היא תשובה מנומקת בחישוב או במילים או באיור ובה דיון קצר. 7. בסעיף שאלה שבו נדרש חישוב, תשובה מלאה היא תשובה שבה מוצג הביטוי המתמטי שלפיו יעשה החישוב, הערכים המוצבים בביטוי, ותוצאת החישוב מוצגת באמצעות מספר ויחידות. - כל מספר, המוצב בביטוי מתמטי, חייב להיות תוצאה של חישוב קודם או נתון המופיע בגוף השאלה. - אין השימוש במחשבון פוטר מהצורך להציג את מצב הערכים בביטוי המתמטי. 8. אם לדעתכם חסר נתון בשאלה, יש לציין זאת ולהוסיף נתון מתאים שיאפשר להמשיך בפתרון השאלה, נמקו את בחירתכם.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

תשובות סופיות

שאלה 1

א. $(13.25)_{10} = (1101.01)_2 = (\mathrm{D.4})_{16} = (15.2)_8$;
$(25)_{10} = (19)_{16} = (11001)_2 = (31)_8$;
$(113)_8 = (4\mathrm{B})_{16} = (1001011)_2 = (75)_{10}$.

ב. $(-13)_{10} = (1111\ 1111\ 1111\ 0011)_2 = (\mathrm{FFF3})_{16}$

שאלה 2

א. $f = AB + C\bar{D} + B\bar{C}D$; מימוש בשישה שערי NAND (שני מהפכים, שלושה NAND לאיברים, NAND תלת-כניסתי במוצא).

ב. $f = (C+D)(B+\bar{D})(A+\bar{C}+\bar{D})$; מימוש בשישה שערי NOR.

שאלה 3

א. $f(A,B,C) = \sum(0,1,2)$, כלומר $f = \bar{A}(\bar{B}+\bar{C})$.

ב. $S_2 = A$, $S_1 = B$, $S_0 = C$; $I_0 = I_1 = I_2 =' 1'$,
$I_3 = I_4 = I_5 = I_6 = I_7 =' 0'$.

שאלה 4

א. חוג יחיד של 8 מצבים: $0 \to 4 \to 5 \to 7 \to 6 \to 2 \to 3 \to 1 \to 0$ (מונה בקוד גריי), בלי מצבים צדדיים.

ב. המסלול הקריטי: $Q \to$ NOT $\to$ AND $\to$ OR $\to D$; $T_{min} = 57\,\mathrm{ns}$,
$f_{max} \approx 17.54\,\mathrm{MHz}$.

שאלה 5

א. טבלת המעברים והעירור מוצגת בפתרון (רצף $0 \to 1 \to 3 \to 4 \to 6 \to 7 \to 5 \to 2 \to 0$).

ב. $J_2 = Q_1\bar{Q}_0$, $K_2 = \bar{Q}_1\bar{Q}_0$, $J_1 = Q_2 + \bar{Q}_0$, $K_1 = \bar{Q}_2 + \bar{Q}_0$,
$J_0 = \bar{Q}_2 Q_1 + Q_2\bar{Q}_1$, $K_0 = \bar{Q}_2\bar{Q}_1 + Q_2 Q_1$.

שאלה 6

א. NOT על A, NOT על B, NAND על $\bar{A}, \bar{B}$, ואחריו שני NOT בטור: $OUT = \overline{\overline{\bar{A}\cdot\bar{B}}} = A + B$.

ב. $OUT = \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}}} = \overline{\bar{A}\bar{B}} = A + B$ - שער OR יחיד.

שאלה 7

א. $0 \le V_A \le 4.995\,\text{V}$ (בקירוב 0 עד 5 V).

ב. $N = 820$, כלומר $b_0 \dots b_9 = 1100110100$ ($V_{DAC} \approx 4.004\,\text{V}$).

ג. $3.745\,\text{V} < V_A \le 3.75\,\text{V}$

ד. $-2.5\,\text{V} \le V_A \le 2.495\,\text{V}$

ה. $T_{conv,max} = 1023 \cdot 10\,\mu\text{s} = 10.23\,\text{ms}$ (בקירוב $2^{10}T = 10.24\,\text{ms}$).

שאלה 8

א. מעגל שמיט לא מהפך, $V_o = \pm 12\,\text{V}$: מעבר ל- $+12\,\text{V}$ ב- $V_{TH} = 2.4\,\text{V}$, מעבר ל- $-12\,\text{V}$ ב- $V_{TL} = -1.2\,\text{V}$.

ב. $V_o = -12\,\text{V}$ ב-0 s–1.2 s, $+12\,\text{V}$ ב-1.2 s–3.1 s, $-12\,\text{V}$ ב-3.1 s–5.2 s, $+12\,\text{V}$ ב-5.2 s–7.1 s, $-12\,\text{V}$ ב-7.1 s–8 s.

שאלה 9

9.1 ג. $V_o = V_2 - V_1$

9.2 ב. יקטן פי 4

9.3 ג. שגיאת הגבר.

9.4 ד. כל התשובות נכונות.

כל מבחני מה"ט עם פתרונות מלאים: www.guyai.co.il/mahat