GuyAI
מבית GOOL בגרויות

סוג הבחינה: בחינת גמר ממלכתית
מועד הבחינה: קיץ 2022 מועד א'
סמל השאלון: 97111
קובץ: תשובות סופיות

# תורת החשמל ומבוא לאלקטרוניקה

## הנדסת אלקטרוניקה · הנדסאים וטכנאים

### הוראות

**א.** משך הבחינה: ארבע שעות.

**ב.** מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 21 שאלות בשאלון. השאלון מחולק לשני חלקים. חלק א' - שאלות סגורות יש לענות על 10 שאלות בלבד, מתוך השאלות 1-15. ערך כל שאלה: 4 נקודות, סה"כ 40 נקודות. חלק ב' - שאלות פתוחות יש לענות על 4 שאלות בלבד, מתוך השאלות 16-21. ערך כל שאלה: 15 נקודות, סה"כ 60 נקודות. סה"כ: 100 נקודות. חלק א' - שאלות סגורות (40 נקודות): בחלק זה 15 שאלות. יש לענות על 10 שאלות בלבד, ערך כל שאלה 4 נקודות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. חלק ב' - שאלות פתוחות (60 נקודות): בחלק זה 6 שאלות. עליכם לענות על 4 שאלות בלבד, ערך כל שאלה 15 נקודות.

**ג.** חומר עזר מותר בשימוש: 1. מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית). 2. נוסחאון מצורף לבחינה.

**ד.** הוראות מיוחדות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבחינה ריק. בסיום המבחן יש לרשום בעמוד זה את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן בעמוד זה. לא ייבדקו תשובות עודפות. 3. יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה בעט בלבד, בכתב יד ברור. 4. יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש ולציין את מספר השאלה ואת הסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה עצמה. 5. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לכתוב את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 6. יש להציג פתרון מלא ומנומק, כולל חישובים לפי הצורך. תשובה מלאה היא תשובה מנומקת בחישוב או במילים או באיור ובה דיון קצר. בסעיף שאלה שבו נדרש חישוב, תשובה מלאה היא תשובה שבה מוצג הביטוי המתמטי שלפיו יעשה החישוב, הערכים המוצבים בביטוי, ותוצאת החישוב מוצגת באמצעות מספר ויחידות. - כל מספר, המוצב בביטוי מתמטי, חייב להיות תוצאה של חישוב קודם או נתון המופיע בגוף השאלה. - אין השימוש במחשבון פוטר מהצורך להציג את מצב הערכים בביטוי המתמטי. 7. אם לדעתכם חסר נתון בשאלה, יש לציין זאת ולהוסיף נתון מתאים שיאפשר לכם להמשיך בפתרון השאלה, נמקו את בחירתכם. 8. לשאלות באנגלית ניתן לענות בעברית.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

**בהצלחה!**

# תשובות סופיות

**שאלה 1**

ג. $R_{200} = 88.504\,\Omega$

**שאלה 2**

ב. $U_T = 48\,\mathrm{V}$

**שאלה 3**

ג. $Q_T = 0.3\,\mathrm{mC}$

**שאלה 4**

ד. $I_N = 2.5\,\mathrm{A}$ , $R_N = 12\,\Omega$

**שאלה 5**

א. 6 תאים בטור בכל ענף, 2 ענפים במקביל

**שאלה 6**

ב. $U_{eff} = 10.392\,\mathrm{V}$

**שאלה 7**

ג (התשובה המיועדת, כש- $500$ הוא התדר בהרץ). לפי הנוסח המילולי ( $\omega = 500\,\mathrm{rad/s}$ ) מתקבל $i(t) = 48.56\sqrt{2}\sin(500t + 60.95^\circ)\,\mathrm{mA}$ , שאינו בין התשובות.

**שאלה 8**

ג. $\cos\varphi = 0.707$

**שאלה 9**

א. $C = 0.625\,\mathrm{nF}$

**שאלה 10**

ג. $Z = (25.6 + j19.2)\,\Omega$

**שאלה 11**

ד. $D_2$ בקטעון ושאר הדיודות בהולכה

**שאלה 12**

ב. $V_{CE} = 11.775\,\mathrm{V}$

**שאלה 13**

א. $A_V = -3$

**שאלה 14**

ב. $P_R = 2.205\,\mathrm{W}$

**שאלה 15**

ג. $F = 13.44 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{N}$ , כלפי מטה

**שאלה 16**

א. $I_{R1} = I_{R2} = 3.2\,\mathrm{A}$ , $I_{R3} = I_{R4} = 0.8\,\mathrm{A}$ , $I_{R5} = I_{R6} = 2.4\,\mathrm{A}$

ב. $P_{R6} = 17.28\,\mathrm{W}$

**שאלה 17**

א. $W_L = 21.6\,\mathrm{mJ}$

ב. $I_L(2\,\mathrm{ms}) \approx 0.288\,\mathrm{mA}$

ג. $V_{R1} \approx 14.4\,\mathrm{mV}$

ד. $t \approx 0.43\,\mathrm{ms}$

**שאלה 18**

a. $\bar{V}_3 = 34.84\angle 35.42^\circ\,\mathrm{V}$ (ערך יעיל)

b. $\bar{I}_3 = 1.933\angle -20.89^\circ\,\mathrm{A}$ (ערך יעיל)

c. $S_3 = P + jQ = 37.35 + j56.02\,\mathrm{VA}$

**שאלה 19**

א. בצד שמאל של הטבעת (בתוך הסליל) השטף כלפי מעלה, ובטבעת כולה - עם כיוון השעון.

ב. $R_m = 1.25 \cdot 10^5\ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{Wb}}$

ג. $\Phi = 48\,\mu\mathrm{Wb}$ , עם כיוון השעון בטבעת

ד. $B = 0.048\,\mathrm{T}$

ה. $H \approx 95.5\ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$

**שאלה 20**

א. $I_B = 10\,\mu\mathrm{A}$ , $I_C = 1\,\mathrm{mA}$ , $V_{CE} \approx 11\,\mathrm{V}$ ( $10.998\,\mathrm{V}$ )

ב. $A_V = -140$

**שאלה 21**

**א.** $A_V = -4$

**ב.** $V_{out} = -8\,\mathrm{V}$

**ג.** **שני קווים ישרים אופקיים:** $V_{in} = 2\,\mathrm{V}$ **ו-** $V_{out} = -8\,\mathrm{V}$ **קבועים בזמן.**

**ד.** $I_{R1} = 2\,\mathrm{mA}$ **ו-** $I_{R2} = 2\,\mathrm{mA}$ **משמאל לימין (מ-** $V_{in}$ **דרך הדק 2 אל המוצא);**
$I_{RL} = 4\,\mathrm{mA}$ **מהאדמה כלפי מעלה אל המוצא.**

כל מבחני מה"ט עם פתרונות מלאים: www.guyai.co.il/mahat