GuyAI
מבית GOOL בגרויות

סוג הבחינה: בחינת גמר ממלכתית
מועד הבחינה: קיץ 2023 מועד ב'
סמל השאלון: 97111
קובץ: תשובות סופיות

תורת החשמל ומבוא לאלקטרוניקה

הנדסת אלקטרוניקה · הנדסאים וטכנאים

הוראות

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 21 שאלות בשאלון. השאלון מחולק לשני חלקים. חלק א' - שאלות סגורות יש לענות על 10 שאלות בלבד, מתוך השאלות 1-15. ערך כל שאלה: 4 נקודות, סה"כ 40 נקודות. חלק ב' - שאלות פתוחות יש לענות על 4 שאלות בלבד, מתוך השאלות 16-21. ערך כל שאלה: 15 נקודות, סה"כ 60 נקודות. סה"כ: 100 נקודות. חלק א' - שאלות סגורות (40 נקודות): בחלק זה 15 שאלות. יש לענות על 10 שאלות בלבד, ערך כל שאלה 4 נקודות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. חלק ב' - שאלות פתוחות (60 נקודות): בחלק זה 6 שאלות. עליכם לענות על 4 שאלות בלבד, ערך כל שאלה 15 נקודות.

ג. חומר עזר מותר בשימוש: 1. מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית). 2. נוסחאון מצורף לבחינה.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבחינה ריק. בסיום המבחן יש לרשום בעמוד זה את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן בעמוד זה. לא ייבדקו תשובות עודפות. 3. יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה בעט בלבד, בכתב יד ברור. 4. יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש ולציין את מספר השאלה ואת הסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה עצמה. 5. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לכתוב את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 6. יש להציג פתרון מלא ומנומק, כולל חישובים לפי הצורך. תשובה מלאה היא תשובה מנומקת בחישוב או במילים או באיור ובה דיון קצר. בסעיף שאלה שבו נדרש חישוב, תשובה מלאה היא תשובה שבה מוצג הביטוי המתמטי שלפיו יעשה החישוב, הערכים המוצבים בביטוי, ותוצאת החישוב מוצגת באמצעות מספר ויחידות. - כל מספר, המוצב בביטוי מתמטי, חייב להיות תוצאה של חישוב קודם או נתון המופיע בגוף השאלה. - אין השימוש במחשבון פוטר מהצורך להציג את מצב הערכים בביטוי המתמטי. 7. אם לדעתכם חסר נתון בשאלה, יש לציין זאת ולהוסיף נתון מתאים שיאפשר לכם להמשיך בפתרון השאלה, נמקו את בחירתכם. 8. לשאלות באנגלית ניתן לענות בעברית.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

תשובות סופיות

שאלה 1

ד. $R_{60} \approx 2.9\,\Omega$

שאלה 2

א. $I_2 = 0.8\,\text{A}$

שאלה 3

ד. $Q_T = 500\,\mu\text{C}$

שאלה 4

ג. $U_{Th} = 60\,\text{V}$, $R_{Th} = 25\,\Omega$

שאלה 5

ג. $I \approx 0.454\,\text{A}$

שאלה 6

ב. $I_{av} = 0.25\,\text{A}$

שאלה 7

ב. $Q \approx 1707\,\text{VAr}$ (בחישוב מדויק $1704\,\text{VAr}$)

שאלה 8

ד. $Q \approx 981.07\,\text{VAr}$

שאלה 9

ב. $U_R = 15\angle 0^\circ\,\text{V}$

שאלה 10

ג. $P_T = 19.2\,\text{kW}$

שאלה 11

ב. $U_{RL} = 5\,\text{V}$

שאלה 12

ג. $I_C = 0.86\,\text{mA}$

שאלה 13

א. $V_{out} = 0\,\mathrm{V}$

שאלה 14

ב. $I = 0.54\,\mathrm{A}$

שאלה 15

ג. $F = 0.027\,\mathrm{N}$, בכיוון למטה

שאלה 16

א. $I_{R1} = 10.4\,\mathrm{mA}$, $I_{R2} = 8.8\,\mathrm{mA}$, $I_{R3} = 16\,\mathrm{mA}$, $I_{R4} = 7.2\,\mathrm{mA}$,
$I_{R5} = 1.6\,\mathrm{mA}$, $I_{R6} = I_{R7} = 5.6\,\mathrm{mA}$

ב. $P_{cons} = P_{gen} = 1072\,\mathrm{mW}$

שאלה 17

א. $\tau = 15\,\mathrm{ms}$

ב. $i_L(5\,\mathrm{ms}) \approx 64.2\,\mathrm{mA}$

ג. $U_{R2} \approx 1.6\,\mathrm{V}$

ד. $u_L(t) = 5e^{-t/15\,\mathrm{ms}}\,\mathrm{V}$ (יורד מ- $5\,\mathrm{V}$ לאפס); $i_L(t) = 100 - 50e^{-t/15\,\mathrm{ms}}\,\mathrm{mA}$ (עולה מ-
50 ל- $100\,\mathrm{mA}$)

שאלה 18

א. $\bar{V}_3 \approx 51.43\angle 31.14^\circ\,\mathrm{V}$

ב. $\bar{I}_1 \approx 0.479\angle -10.5^\circ\,\mathrm{A}$

ג. $P_3 \approx 52.9\,\mathrm{W}$

שאלה 19

א. בשני הסלילים השטף שכל סליל יוצר מכוון כלפי מעלה ברגל שלו; לכן בגרעין הסגור שני השטפים מנוגדים, והשטף השקול בכיוון השטף של הסליל הימני.

ב. $\Phi \approx 0.495\,\mathrm{mWb}$

ג. $L_1 \approx 0.198\,\mathrm{H}$

ד. $U_2 \approx 150.5\,\mathrm{V}$

שאלה 20

א. $I_{BQ} \approx 18.7\,\mu\text{A}$, $I_{CQ} \approx 2.81\,\text{mA}$, $V_{CEQ} \approx 2.94\,\text{V}$

ב. קו ישר מ- $I_C \approx 4\,\text{mA}$ (ב- $V_{CE} = 0$) עד $V_{CE} = 10\,\text{V}$ (ב- $I_C = 0$);
$Q(2.94\,\text{V},\ 2.81\,\text{mA})$

ג. $A_v = -50$

שאלה 21

א. $V_{out} = -10\,\text{V}$ (קבוע), כאשר $V_{in} = 35\,\text{V}$

ב. $V_{out}(t) = -\sin 628t\ \text{V}$ (משרעת $1\,\text{V}$, במופע הפוך לכניסה)

כל מבחני מה"ט עם פתרונות מלאים: www.guyai.co.il/mahat