GuyAI
מבית GOOL בגרויות

סוג הבחינה: בחינת גמר ממלכתית
מועד הבחינה: קיץ 2024 מועד ב'
סמל השאלון: 97111
קובץ: תשובות סופיות

תורת החשמל ומבוא לאלקטרוניקה

הנדסת אלקטרוניקה · הנדסאים וטכנאים

הוראות

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 21 שאלות בשאלון. השאלון מחולק לשני חלקים. חלק א' - שאלות סגורות יש לענות על 10 שאלות בלבד, מתוך השאלות 1-15. ערך כל שאלה: 4 נקודות, סה"כ 40 נקודות. חלק ב' - שאלות פתוחות יש לענות על 4 שאלות בלבד, מתוך השאלות 16-21. ערך כל שאלה: 15 נקודות, סה"כ 60 נקודות. סה"כ: 100 נקודות. חלק א' - שאלות סגורות (40 נקודות): בחלק זה 16 שאלות. יש לענות על 10 שאלות בלבד, ערך כל שאלה 4 נקודות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. חלק ב' - שאלות פתוחות (60 נקודות): בחלק זה 7 שאלות. עליכם לענות על 4 שאלות בלבד, ערך כל שאלה 15 נקודות.

ג. חומר עזר מותר בשימוש: 1. מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית). 2. נוסחאון מצורף לבחינה.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבחינה ריק. בסיום המבחן יש לרשום בעמוד זה את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן בעמוד זה. לא ייבדקו תשובות עודפות. 3. יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה בעט בלבד, בכתב יד ברור. 4. יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש ולציין את מספר השאלה ואת הסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה עצמה. 5. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לכתוב את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 6. יש להציג פתרון מלא ומנומק, כולל חישובים לפי הצורך. תשובה מלאה היא תשובה מנומקת בחישוב או במילים או באיור ובה דיון קצר. בסעיף שאלה שבו נדרש חישוב, תשובה מלאה היא תשובה שבה מוצג הביטוי המתמטי שלפיו יעשה החישוב, הערכים המוצבים בביטוי, ותוצאת החישוב מוצגת באמצעות מספר ויחידות. - כל מספר, המוצב בביטוי מתמטי, חייב להיות תוצאה של חישוב קודם או נתון המופיע בגוף השאלה. - אין השימוש במחשבון פוטר מהצורך להציג את מצב הערכים בביטוי המתמטי. 7. אם לדעתכם חסר נתון בשאלה, יש לציין זאת ולהוסיף נתון מתאים שיאפשר לכם להמשיך בפתרון השאלה, נמקו את בחירתכם. 8. לשאלות באנגלית ניתן לענות בעברית.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

תשובות סופיות

שאלה 1

ד. $R_{60} \approx 2.9\,\Omega$

שאלה 2

ג. $I_A = 3.75\,\text{A}$

שאלה 3

א. $C \approx 2.656\,\text{nF}$

שאלה 4

ג. $R_L = 10\,\text{k}\Omega$

שאלה 5

ב. $P_{max} = 27\,\text{W}$

שאלה 6

ג. $U_{av} = 6\,\text{V}$

שאלה 7

$C \approx 87.31\,\mu\text{F}$ - הערך המחושב אינו מופיע בין התשובות (הקרובה ביותר: ד. $95.05\,\mu\text{F}$).

שאלה 8

ב. ההספק בנגד גדל בתדירות $100\,\text{Hz}$ (מ- $341.3\,\text{W}$ ל- $853.2\,\text{W}$).

שאלה 9

ב. $Q = 2.5$

שאלה 10

ב. $\bar{I}_N = 2.251\angle -140^\circ\,\text{A}$

שאלה 11

א. $I_{D3} = 1.5\,\text{mA}$

שאלה 12

ג. $I_B \approx 30.158\,\mu\text{A}$

שאלה 13

ג. $V_{out} = 15\,\mathrm{V}$

שאלה 14

ב. $I_1 = 0.15\,\mathrm{A}$, $I_2 = 0.075\,\mathrm{A}$

שאלה 15

א. $\frac{F}{l} = 0.02\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$, כוח דחייה.

שאלה 16

א. $I_{E_1} = 1.5\,\mathrm{A}$, $I_{E_2} = 3\,\mathrm{A}$ (ובנוסף $I_{E_3} = 1.5\,\mathrm{A}$).

ב. $I_{R_3} = 3\,\mathrm{A}$, מ- a ל- b .

ג. הספק מיוצר $P_{gen} = 90\,\mathrm{W}$, הספק נצרך $P_{load} = 90\,\mathrm{W}$ - המאזן מתקיים.

שאלה 17

א. $U_C(8\,\mathrm{ms}) \approx 12.59\,\mathrm{V}$

ב. $W_C \approx 7.93\,\mathrm{mJ}$

ג. $t \approx 93.05\,\mathrm{ms}$

שאלה 18

א. $R_S = 30\,\Omega$, $X_S = 40\,\Omega$ (קיבולי), כלומר $\bar{Z} = 30 - j40 = 50\angle -53.13^\circ\,\Omega$.

ב. $S = 200\,\mathrm{VA}$, $P = 120\,\mathrm{W}$, $Q = 160\,\mathrm{VAr}$ (קיבולי, $Q = -160\,\mathrm{VAr}$).

ג. $U_{R_S} = 60\,\mathrm{V}$, $U_{X_S} = 80\,\mathrm{V}$

ד. $I_{R_P} = 1.2\,\mathrm{A}$, $I_{X_P} = 1.6\,\mathrm{A}$

שאלה 19

א. $R_m \approx 74{,}272\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{Wb}}$

ב. $N \approx 43$ כריכות

ג. $I \approx 2.307\,\mathrm{A}$

ד. בחלק הטבעת שבתוך הסליל השטף כלפי מעלה; בטבעת כולה השטף מסתובב עם כיוון השעון.

שאלה 20

א. $I_{BQ} \approx 26.99\,\mu\mathrm{A}$, $I_{CQ} \approx 2.70\,\mathrm{mA}$, $V_{CEQ} \approx 9.14\,\mathrm{V}$

ב. V_{in} על $R_1 \parallel R_2 = 18\,\mathrm{k\Omega}$; בין בסיס לפולט $h_{ie} = 1\,\mathrm{k\Omega}$; מקור זרם $h_{fe} i_b$ מקולט לפולט; $R_E = 2.5\,\mathrm{k\Omega}$ מפולט לאדמה; $R_C \parallel R_L$ מקולט לאדמה.

ג. $A_V \approx -0.414$

שאלה 21

א. $V_{out} = -8\,\mathrm{V}$

ב. $I_{R5} = 2\,\mathrm{mA}$, **זורם מצומת** V_{out} **אל מוצא המגבר.**

כל מבחני מה"ט עם פתרונות מלאים: www.guyai.co.il/mahat