GuyAI
מבית GOOL בגרויות

סוג הבחינה: בחינת גמר ממלכתית
מועד הבחינה: אביב 2026 מועד ב'
סמל השאלון: 97160
קובץ: תשובות סופיות

תורת החשמל

הנדסת חשמל · הנדסאים וטכנאים

הוראות

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 8 שאלות. יש לענות על 5 שאלות. ערך כל שאלה 20 נקודות. סה"כ: 100 נקודות. יש לענות על חמש מתוך 8 שאלות. ערך כל שאלה 20 נקודות.

ג. חומר עזר מותר בשימוש: 1. מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית). 2. חוברת עזר מקורית בתורת החשמל שבהוצאת מה"ט: חוברת נקייה, שאין בה לא הערות או תוספות כלשהן, בין בכתב יד בין מודפסות. אין להעביר חומר עזר, ספרים ומחשבונים בין הנבחנים.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבחינה ריק. בסיום המבחן יש לרשום בעמוד זה את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן בעמוד זה. לא ייבדקו תשובות עודפות. 3. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד, בכתב יד ברור. 4. יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש ולציין את מספר השאלה ואת הסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה עצמה. 5. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר קו על הכתוב כדי שלא ייבדק. 6. אין לאחד סעיפים! לכל סעיף שבשאלה יש לתת תשובה נפרדת. 7. תשובה מלאה לסעיף שאלה הכרוך בחישובים היא תשובה שבה מוצג הביטוי המתמטי שלפיו ייעשה החישוב, הערכים המוצבים בביטוי, ותוצאת החישוב מוצגת באמצעות מספר ויחידות. 8. כל מספר המוצב בביטוי מתמטי חייב להיות תוצאה של חישוב קודם או נתון המופיע בגוף השאלה. 9. אין השימוש במחשבון פוטר מהצורך להציג את הצבת הערכים בביטוי המתמטי. 10. תשובה שאינה מנומקת או שאין דרך הפתרון מוצגת בה לא תזכה בניקוד כלל. 11. אם להערכתכם חסר נתון או קיים נתון שגוי בשאלה, עליכם לציין זאת במפורש במחברת הבחינה, ולבחור ערך מתאים שיאפשר לכם להמשיך בפתרון השאלה. חובה להסביר ולנמק את הבחירה.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

תשובות סופיות

שאלה 1

א. $V_A = 18\,\text{V}$

ב. $P_{E1} = 496\,\text{W}$ (ספק), $P_{E2} = 58\,\text{W}$ (ספק)

ג. $P_{I_S} = 36\,\text{W}$, ספק אנרגיה

ד. $R_\Theta = 6\,\Omega$, $V_A = 21.6\,\text{V}$, $P = 77.76\,\text{W}$

שאלה 2

א. $R_L = R_{TH} = 4\,\Omega$

ב. $E_1 = 240\,\text{V}$

ג. $P_{E1} = 2100\,\text{W}$, $P_{E2} = 150\,\text{W}$

ד. $beta = 10\%$

שאלה 3

א. $\bar{V}_X = 66.78 - j18.39 = 69.27\angle -15.40^\circ\,\text{V}$

ב. $\bar{I}_1 = 2.685\angle -16.03^\circ\,\text{A}$, $\bar{I}_2 = 3.579\angle -117.97^\circ\,\text{A}$, $\bar{I}_3 = 4.898\angle 29.60^\circ\,\text{A}$

ג. V_1 : $P = 258.0\,\text{W}$, $Q = 74.1\,\text{VAR}$, $S = 268.5\,\text{VA}$, מספק. V_2 :
$P = 182.0\,\text{W}$ (מספק), $Q = 113.9\,\text{VAR}$ (נצרך), $S = 214.7\,\text{VA}$

שאלה 4

א. $f_0 \approx 10.19\,\text{kHz}$

ב. $U_{out} \approx 3.33\,\text{V}$

ג. $P \approx 6.67\,\text{W}$

ד. $\cos\varphi = 1$

שאלה 5

א. משולש ישר זווית: $R = 9.40\,\Omega$ (ניצב אופקי), $X_L = 3.42\,\Omega$ (ניצב אנכי כלפי מעלה),
$|Z| = 10\,\Omega$ (יתר), זווית 20°

ב. $U_{xy} = 0\angle 0^\circ\,\text{V}$

ג. $U_{AC} = 199.2\angle 30^\circ\,\text{V}$; מתח שלוב (מתח קו)

ד. $I_A = 11.5\angle -20^\circ\,\text{A}$, $I_B = 11.5\angle 100^\circ\,\text{A}$, $I_C = 11.5\angle -140^\circ\,\text{A}$

שאלה 6

א. $\mu_r \approx 2387$

ב. $R_{core} \approx 3.56 \cdot 10^5\,\mathrm{A/Wb}$, $R_{air} \approx 2.65 \cdot 10^6\,\mathrm{A/Wb}$

ג. $I \approx 3.01\,\mathrm{A}$, $R_P \approx 13.96\,\Omega$

ד. $B \approx 0.96\,\mathrm{T}$ (בערך $H \approx 260\,\mathrm{A/m}$)

שאלה 7

א. $v_R(t) = 8 + 10.86\sin(2500t - 140.2^\circ)\,\mathrm{V}$

ב. $V_{R,avg} = 8\,\mathrm{V}$

ג. $V_{R,rms} \approx 11.09\,\mathrm{V}$

ד. $P \approx 6.15\,\mathrm{W}$

שאלה 8

א. $W_{L1} = 1.152\,\mathrm{mJ}$, $W_{L2} = 0.64\,\mathrm{mJ}$, $W_{L3} = 0$

ב. $C_X = 4\,\mu\mathrm{F}$ ($U_{CX} = 54\,\mathrm{V}$)

ג. $W_{L3} = W_{L2} = 0.1\,\mathrm{J}$, $W_{L1} = 0$, $W_{C1} = W_{CX} = 0$

כל מבחני מה"ט עם פתרונות מלאים: www.guyai.co.il/mahat